

实验三报告

231220088 陈翔宇


实验内容

一、单周期cpu控制器



整体方案设计

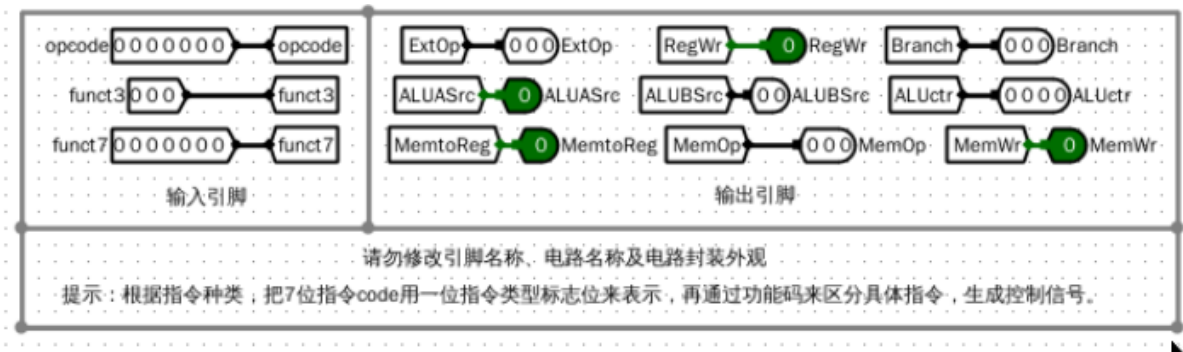1. 输入输出引脚

在确定具体指令后生成每个指令对应的控制信号，来控制数据通路部件进行对应的动作。控制信号生产部件根据指令代码中的操作码opcode、功能码func3和功能码func7来生成对应的控制信号的。



电路图 和 原理图

 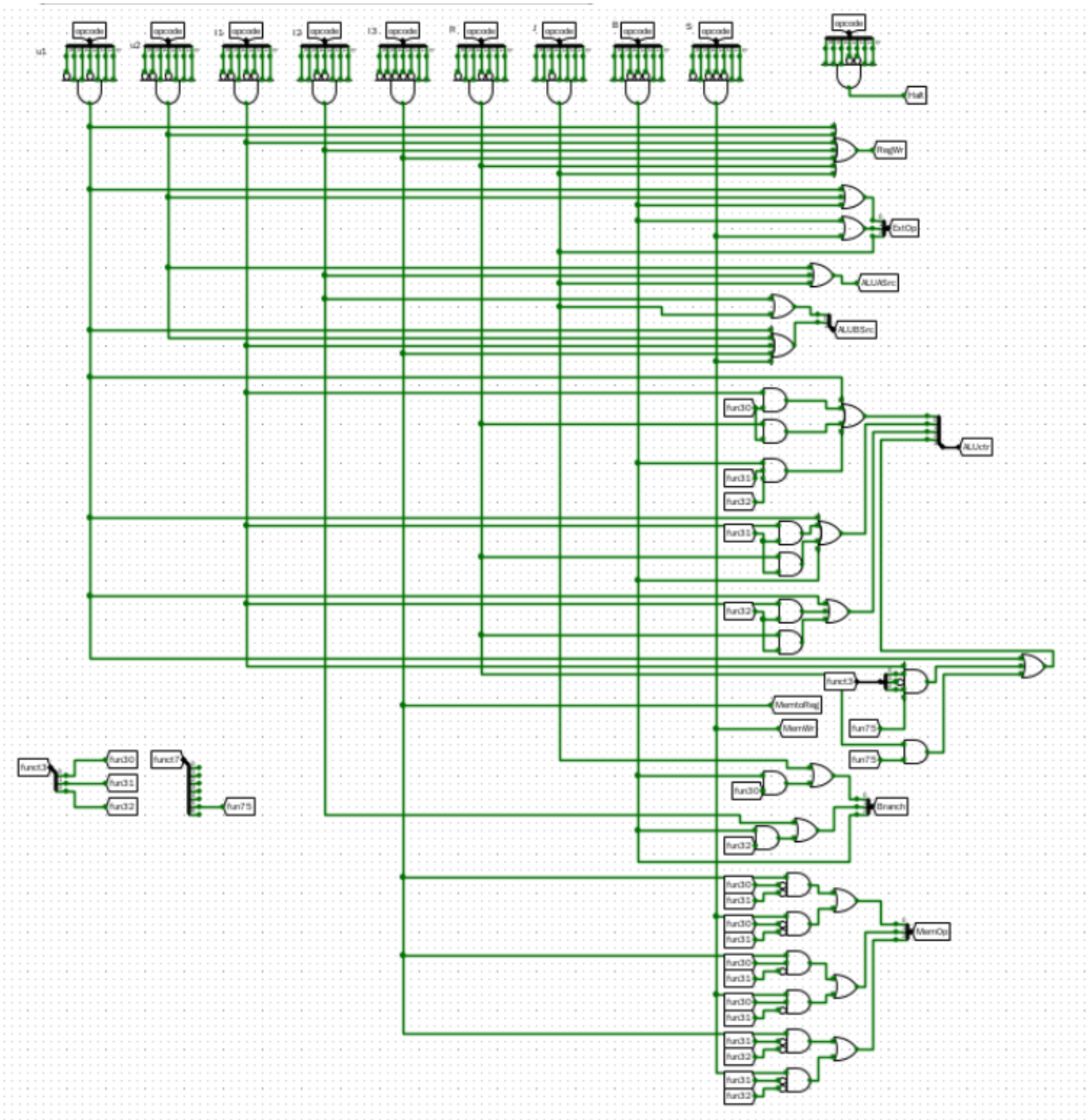

仿真测试


—— 预期输出 ——														—— 实际输出 ——													
Cnt	opcode	funct3	funct7	ExtOp	RegWr	Branch	MemWr	ALUASr	ALUBSr	ALUctr	MemOp	MemtoR		Cnt	opcode	funct3	funct7	ExtOp	RegWr	Branch	MemWr	ALUASr	ALUBSr	ALUctr	MemOp	MemtoR	
00	37	0	00	1	1	0	0	0	2	f	0	0		00	37	0	00	1	1	0	0	0	2	f	0	0	
01	17	0	00	1	1	0	0	1	2	0	0	0		01	17	0	00	1	1	0	0	1	2	0	0	0	
02	13	0	00	0	1	0	0	0	2	0	0	0		02	13	0	00	0	1	0	0	0	2	0	0	0	
03	13	2	00	0	1	0	0	0	2	2	0	0		03	13	2	00	0	1	0	0	0	2	2	0	0	
04	13	3	00	0	1	0	0	0	2	3	0	0		04	13	3	00	0	1	0	0	0	2	3	0	0	
05	13	4	00	0	1	0	0	0	2	4	0	0		05	13	4	00	0	1	0	0	0	2	4	0	0	
06	13	6	00	0	1	0	0	0	2	6	0	0		06	13	6	00	0	1	0	0	0	2	6	0	0	
07	13	7	00	0	1	0	0	0	2	7	0	0		07	13	7	00	0	1	0	0	0	2	7	0	0	
08	13	1	00	0	1	0	0	0	2	1	0	0		08	13	1	00	0	1	0	0	0	2	1	0	0	
09	13	5	00	0	1	0	0	0	2	5	0	0		09	13	5	00	0	1	0	0	0	2	5	0	0	
0a	13	5	20	0	1	0	0	0	2	d	0	0		0a	13	5	20	0	1	0	0	0	2	d	0	0	
0b	33	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0b	33	0	00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0c	33	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0c	33	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0d	33	1	00	0	1	0	0	0	0	1	0	0		0d	33	1	00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
0e	33	2	00	0	1	0	0	0	0	2	0	0		0e	33	2	00	0	1	0	0	0	0	2	0	0	
0f	33	3	00	0	1	0	0	0	0	3	0	0		0f	33	3	00	0	1	0	0	0	0	3	0	0	
10	33	4	00	0	1	0	0	0	0	4	0	0		10	33	4	00	0	1	0	0	0	0	4	0	0	
11	33	5	00	0	1	0	0	0	0	5	0	0		11	33	5	00	0	1	0	0	0	0	5	0	0	
12	33	5	20	0	1	0	0	0	0	d	0	0		12	33	5	20	0	1	0	0	0	0	d	0	0	
13	33	6	00	0	1	0	0	0	0	6	0	0		13	33	6	00	0	1	0	0	0	0	6	0	0	
14	33	7	00	0	1	0	0	0	0	7	0	0		14	33	7	00	0	1	0	0	0	0	7	0	0	
15	6f	0	00	4	1	1	0	1	1	0	0	0		15	6f	0	00	4	1	1	0	1	1	0	0	0	
16	67	0	00	0	1	2	0	1	1	0	0	0		16	67	0	00	0	1	2	0	1	1	0	0	0	
17	63	0	00	3	0	4	0	0	0	2	0	0		17	63	0	00	3	0	4	0	0	0	2	0	0	
18	63	1	00	3	0	5	0	0	0	2	0	0		18	63	1	00	3	0	5	0	0	0	2	0	0	
19	63	4	00	3	0	6	0	0	0	2	0	0		19	63	4	00	3	0	6	0	0	0	2	0	0	
1a	63	5	00	3	0	7	0	0	0	2	0	0		1a	63	5	00	3	0	7	0	0	0	2	0	0	
1b	63	6	00	3	0	6	0	0	0	3	0	0		1b	63	6	00	3	0	6	0	0	0	3	0	0	
1c	63	7	00	3	0	7	0	0	0	3	0	0		1c	63	7	00	3	0	7	0	0	0	3	0	0	
1d	03	0	00	0	1	0	0	0	2	0	5	1		1d	03	0	00	0	1	0	0	0	2	0	5	1	
1e	03	1	00	0	1	0	0	0	2	0	6	1		1e	03	1	00	0	1	0	0	0	2	0	6	1	
1f	03	2	00	0	1	0	0	0	2	0	0	1		1f	03	2	00	0	1	0	0	0	2	0	0	1	
20	03	4	00	0	1	0	0	0	2	0	1	1		20	03	4	00	0	1	0	0	0	2	0	1	1	
21	03	5	00	0	1	0	0	0	2	0	2	1		21	03	5	00	0	1	0	0	0	2	0	2	1	
22	23	0	00	2	0	0	1	0	2	0	5	0		22	23	0	00	2	0	0	1	0	2	0	5	0	
23	23	1	00	2	0	0	1	0	2	0	6	0		23	23	1	00	2	0	0	1	0	2	0	6	0	

错误现象及分析

在完成实验过程中没有遇到任何错误。


二、单周期cpu

基本原理

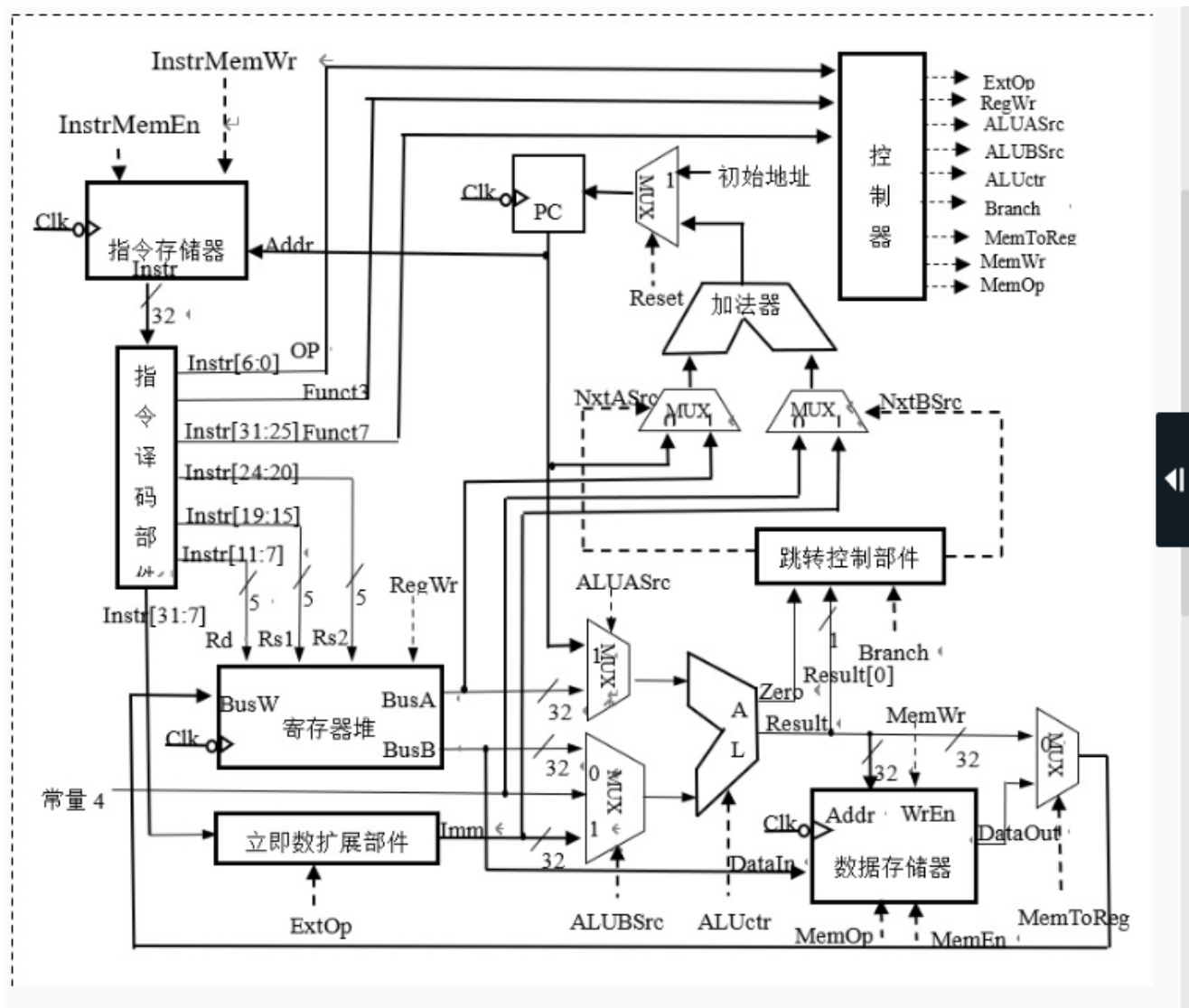


整体方案设计

1. 输入输出引脚

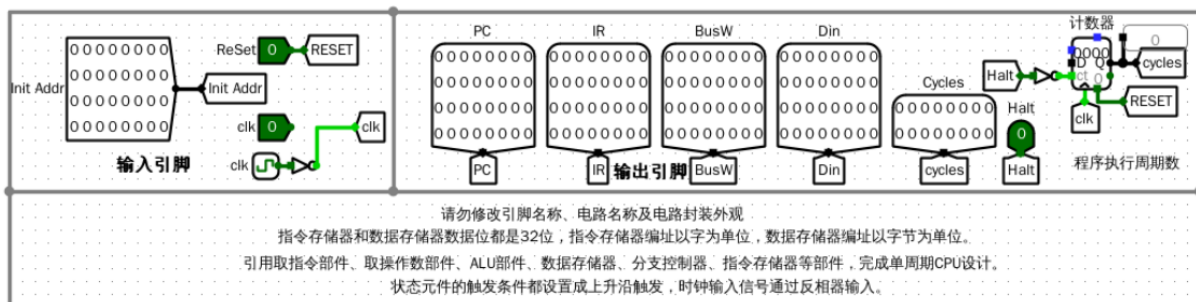

电路图

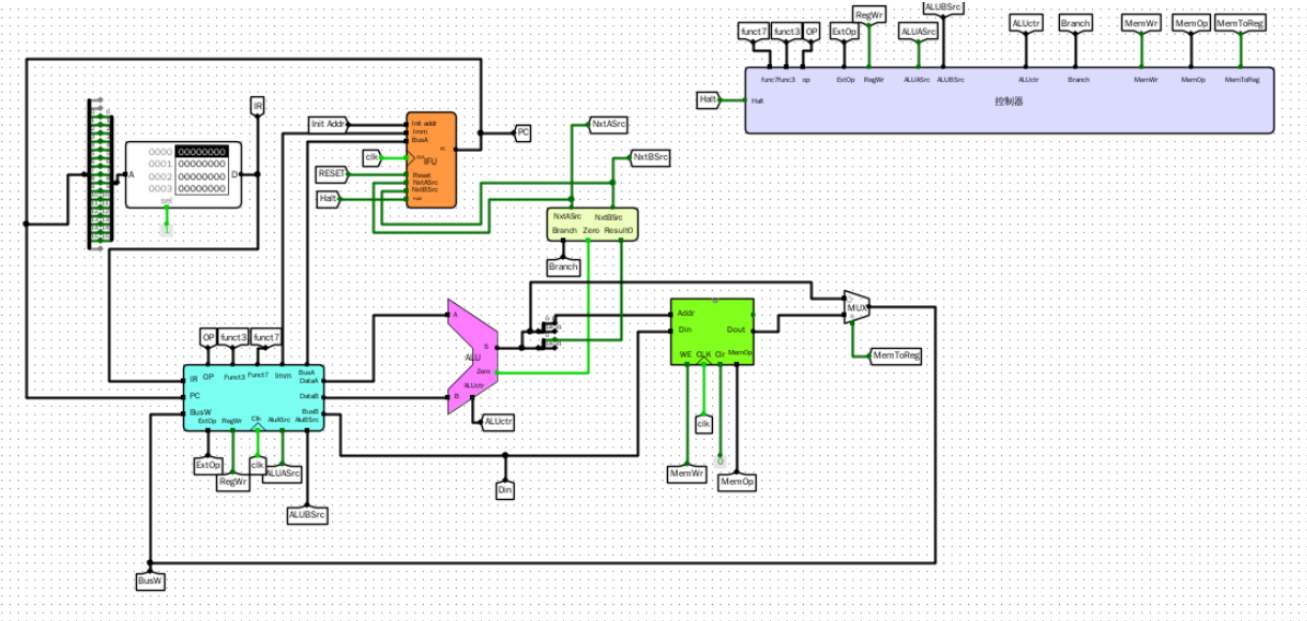

仿真测试

2. 单周期CU设计

经验值 +100 金币 + 100 技能标签 1

完成时间2024-06-04 15:19 查看答案时间--

已评分: ★ ★ ★ ★ ★ 5分

错误现象及分析

在完成实验过程中没有遇到任何错误。

三、计算累加和程序

基本原理


```

1. #计算累加和程序
2. .text
3. main:
4.     lw  a1,0(x0)      # R[a1]:n,R[a1]<- Mem[0], 读取参数n
5.     beq a1,x0,fail    # if n=0 goto fail
6.     ori a2,x0,1       # R[a2]:i,=1
7.     xor a3,a3,a3      # R[a3]:S,=0
8.     loop:
9.         add a3, a3, a2    # R[a3]=R[a3]+R[a2]
10.        beq a2, a1, finish # if R[a2]=n goto finish
11.        addi a2, a2, 1    # R[a2]=R[a2]+1
12.        jal x0, loop     #
13.    finish:
14.        sw a3, 4(x0)      # Store S to Mem[4],Mem[4]<=R[a3]
15.    pass:
16.        lui    a0,0xc10
17.        addi    a0,a0,-18 # R[a0]=0x00c0ffee
18.        ecall
19.    fail:
20.        lui    a0,0xdeade
21.        addi    a0,a0,-339 # R[a0]=0xdeaddead
22.        ecall


```

整体方案设计

1. 输入输出引脚

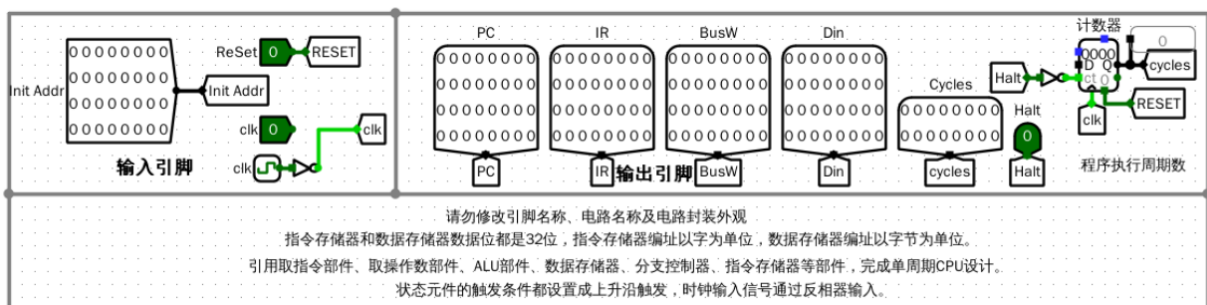

电路图

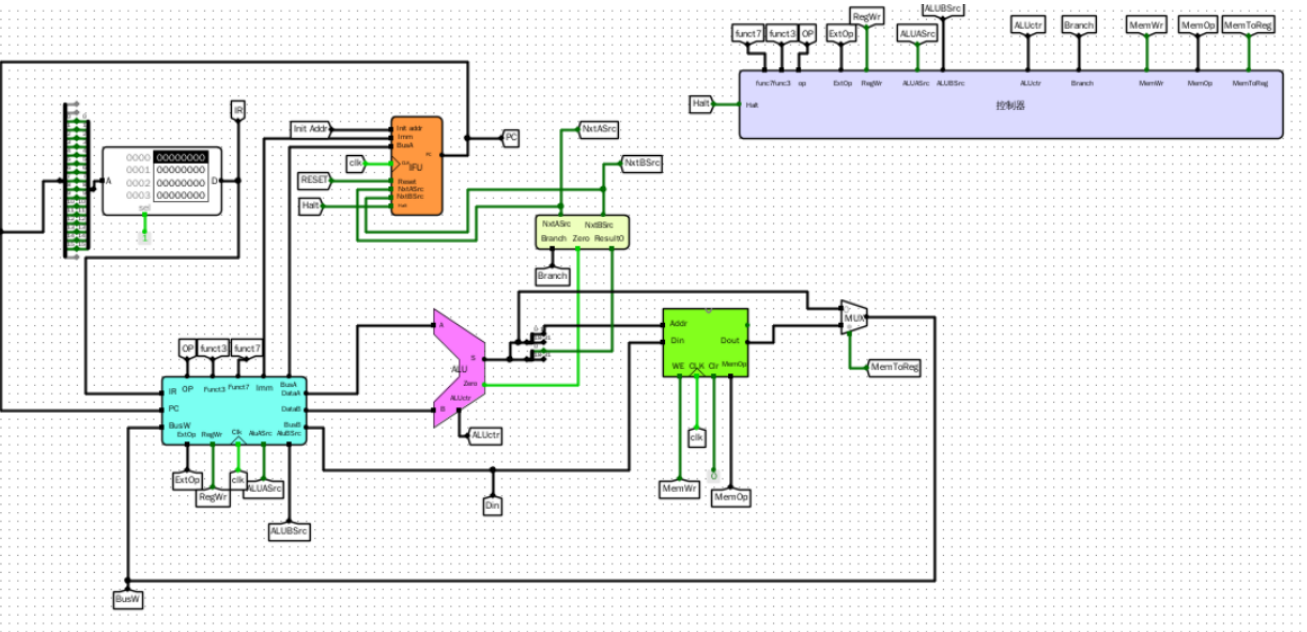

仿真测试

3. Rars及累加和测试程序

经验值 +100 金币 +100 技能标签 1

完成时间2024-06-04 15:32 查看答案时间--

已评分: ★★★★★ 5分

错误现象及分析

在完成实验过程中没有遇到任何错误。

四、冒泡排序

基本原理

采用冒泡排序对有限数据按照从小到大的顺序排列。冒泡排序算法要点是：对所有相邻记录的关键字值进行比效，如果是逆序 ($a[j]>a[j+1]$)，则将其交换，最终达到有序化。其算法基本思想如下：首先，将整个待排序的记录序列划分成有序区和无序区，初始状态有序区为空，无序区包括所有待排序的记录。然后，对无序区从前向后依次将相邻记录的关键字进行比较，若逆序将其交换，从而使得关键字值小的记录向上“冒”（左移），关键字值大的记录向下“落”（右移）。每经过一趟冒泡排序，都使无序区（左边区域）中关键字值最大的记录进入有序区（右边区域），对于由n个记录组成的记录序列，最多经过n-1趟冒泡排序，就可以将这n个记录按关键字从小到大的顺序排

列。


```

1. for (i=n; i>1; i--) {
2.     for (j=1; j<=i-1; j++) {
3.         if (a[j] >a[j+1]) {
4.             temp=a[j];
5.             a[j]=a[j+1];
6.             a[j+1]=temp;
7.         }
8.     }
9. }


```

整体方案设计

1. 输入输出引脚

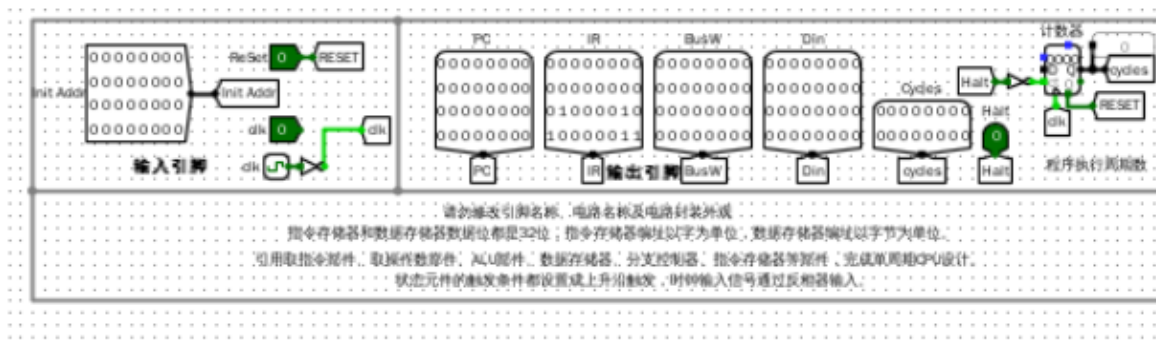

电路图

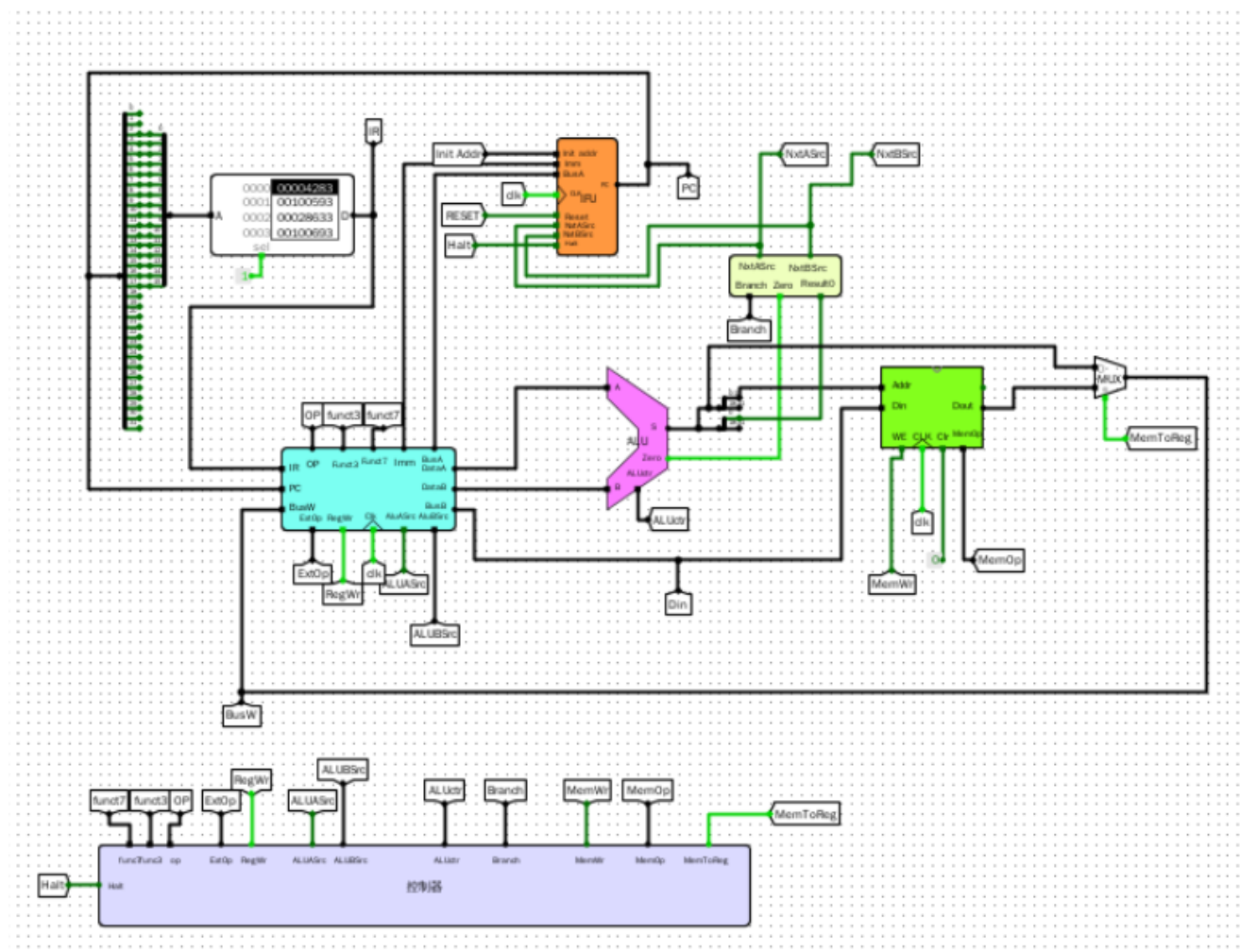

仿真测试



错误现象及分析

在完成实验过程中没有遇到任何错误。

思考题

1. 如何在单 CPU 上实现多任务处理，例如同时执行计算累加和与数据排序两个程序，阐述思路。

- 1

CPU 在不同任务之间快速切换，使得每个任务都获得一定的执行时间片，从而有一种同时运行多个任务的错觉。
- 2

将计算累加和与数据排序这两个程序分别作为两个任务。
- 3

定义一个调度器，它按固定的时间间隔（时间片）切换任务。
- 4

在每个任务运行一段时间后，保存任务的状态（如程序计数器、寄存器等）。
- 5

恢复另一个任务的状态，使其继续运行

2. 在 CPU 的基础上，如何实现键盘输入、TTY 输出部件等输入输出设备的数据访问，构建完整的计算机系统。

- 1

设置有优先权的中断机制
- 2

硬件中断机制用于处理来自输入输出设备的信号。例如，当按下键盘键时，键盘控制器会触发一个中断，通知 CPU 处理输入。
- 3

TTY 输出设备在需要显示信息时也可以触发中断，通知 CPU 数据已经传输完成，可以发送新的数据。

3. 如何在单周期 CPU 基础上实现多周期 CPU？

- 1 将单周期 CPU 转换为多周期 CPU 是一种常见的设计优化，用于提高处理器的效率和性能。在单周期 CPU 中，每条指令都在一个时钟周期内完成，这通常会导致较长的周期时间，以便满足所有指令的需求。相比之下，多周期 CPU 将指令的执行过程分解为多个步骤，每个步骤在一个时钟周期内完成，从而缩短每个时钟周期的长度，提高整体性能。以下是实现多周期 CPU 的基本步骤和思路：
- 2
- 3 首先，将每条指令的执行过程分解为 取指、解码、执行、访存、写回
- 4 每个步骤在一个时钟周期内完成。不同的指令类型（如 R 型、I 型、J 型指令）可能会有不同的执行步骤，但大致遵循上述步骤。
- 5
- 6 为了管理多周期执行，需要增加控制逻辑。控制逻辑负责在不同的时钟周期内控制数据通路和寄存器，以便正确地执行每个步骤。需要设计一个有限状态机（FSM, Finite State Machine）来控制各个步骤的顺序和执行。
- 7
- 8 在单周期 CPU 中，数据路径是为在一个周期内完成所有操作而设计的。转换为多周期 CPU 时，需要对数据路径进行修改，以便在多个周期内完成指令的执行。
- 9 寄存器组：需要额外的寄存器来存储中间结果，这些寄存器通常包括指令寄存器（IR, Instruction Register）、内存数据寄存器（MDR, Memory Data Register）、ALU 输出寄存器（ALUOut Register）等。
- 10 多路复用器：由于每个周期内的数据流可能不同，需要使用多路复用器（MUX）来选择正确的输入。
- 11 时钟周期控制：需要一个时钟信号来同步各个步骤的执行。
- 12